




Circuito RLC Série ao Degrau: Exemplo



Exemplo: RLC Série Degrau

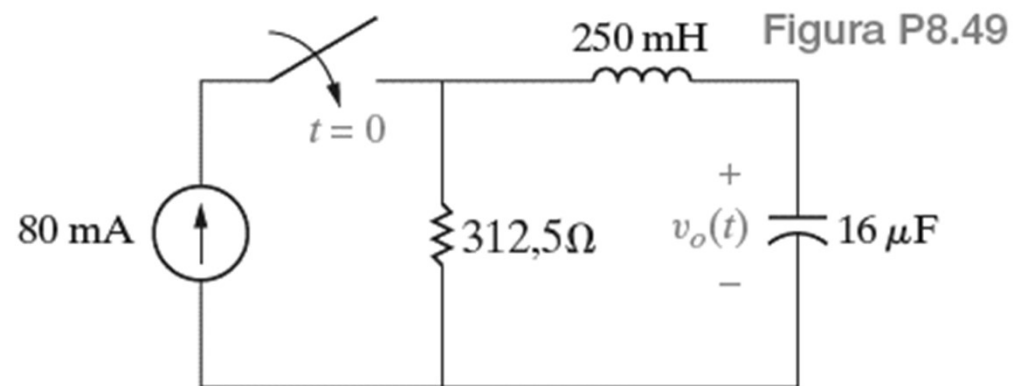
8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.





Exemplo: RLC Série Degrau

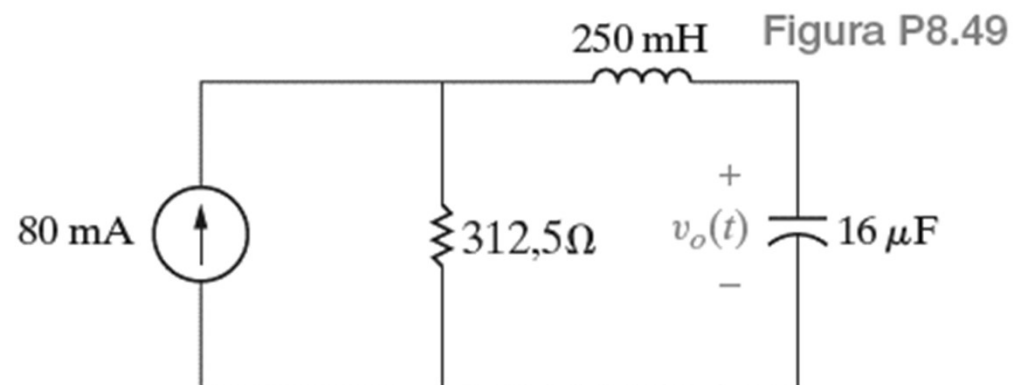
8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.





Exemplo: RLC Série Degrau

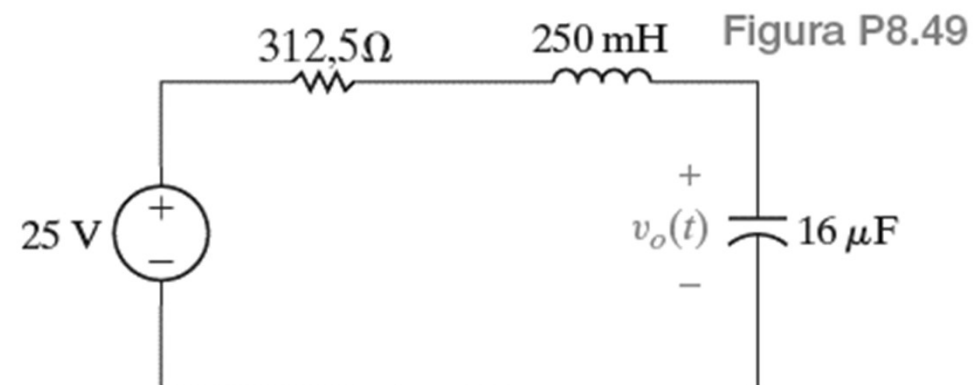8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.



i) *Tipo de resposta?*

(superamortecido)

$$\alpha = \frac{R}{2 \cdot L} \equiv 625 \text{ rad/s} > \omega_o = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \equiv 500 \text{ rad/s}$$

$$i(t) = A_1 \cdot e^{s_1 \cdot t} + A_2 \cdot e^{s_2 \cdot t}$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2} \equiv -250 \pm 1000 \text{ rad/s}$$


$$\begin{cases} A_1 + A_2 = i(0+) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_1 \cdot s_1 + A_2 \cdot s_2 = v_L(0+)/L \end{cases}$$



Exemplo: RLC Série Degrau

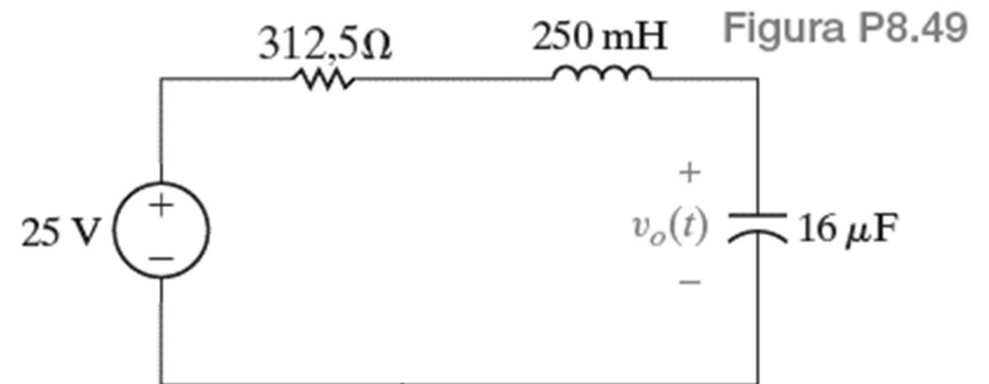8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.



i) *Tipo de resposta?*

(superamortecido)

$$\alpha = \frac{R}{2 \cdot L} \equiv 625 \text{ rad/s} > \omega_o = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \equiv 500 \text{ rad/s}$$

$$i(t) = A_1 \cdot e^{s_1 \cdot t} + A_2 \cdot e^{s_2 \cdot t} \rightarrow i(t) = 133,33 \cdot e^{-250 \cdot t} - 133,33 \cdot e^{-1000 \cdot t} \text{ mA}$$


$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2} \equiv -250 \text{ e } -1000 \text{ rad/s}$$

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ -250 \cdot A_1 - 1000 \cdot A_2 = 100 \end{cases}$$

$$A_1 = 133,33 \text{ mA} \text{ e } A_2 = -133,33 \text{ mA}$$



Exemplo: RLC Série Degrau

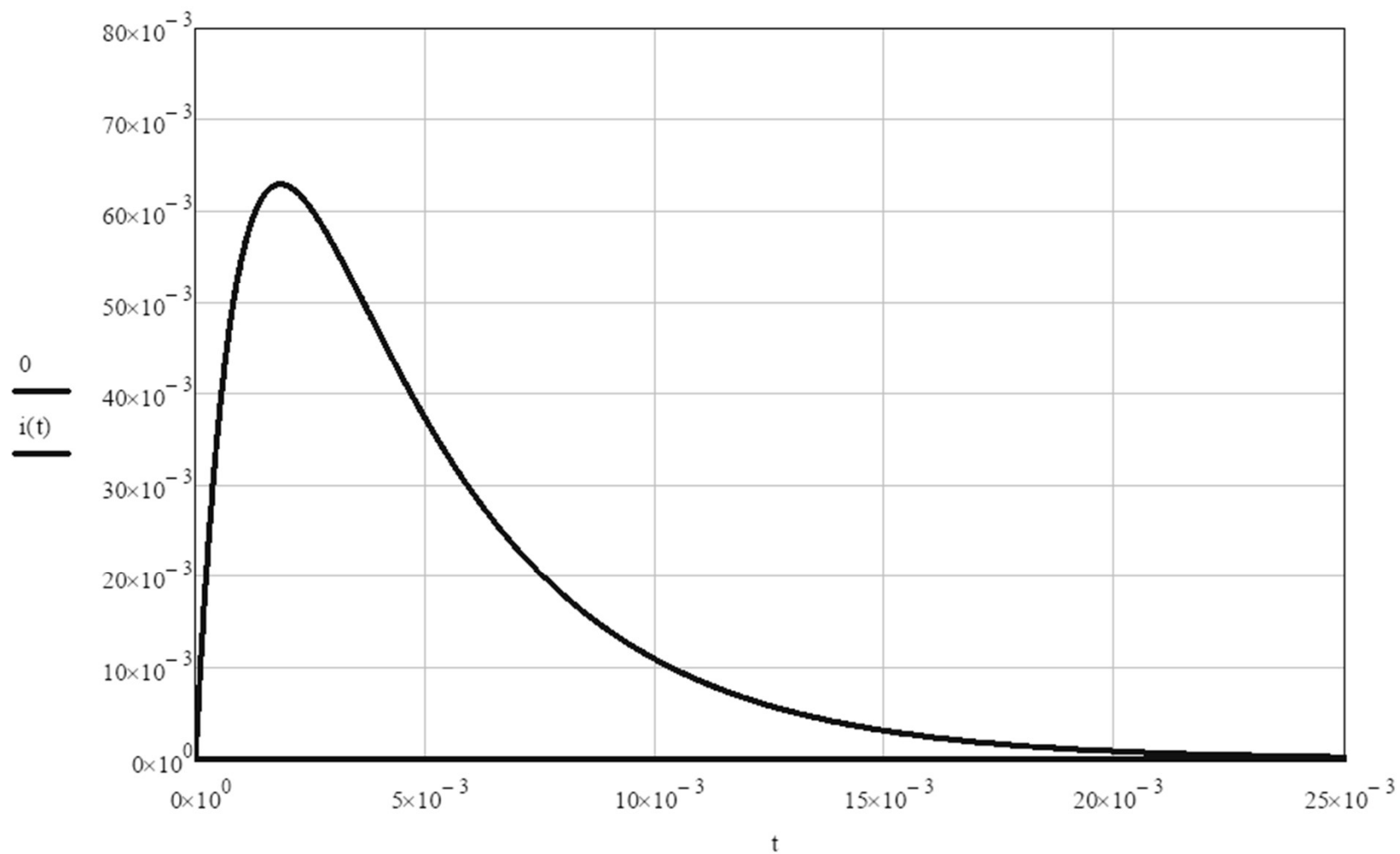




Exemplo: RLC Série Degrau

8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.

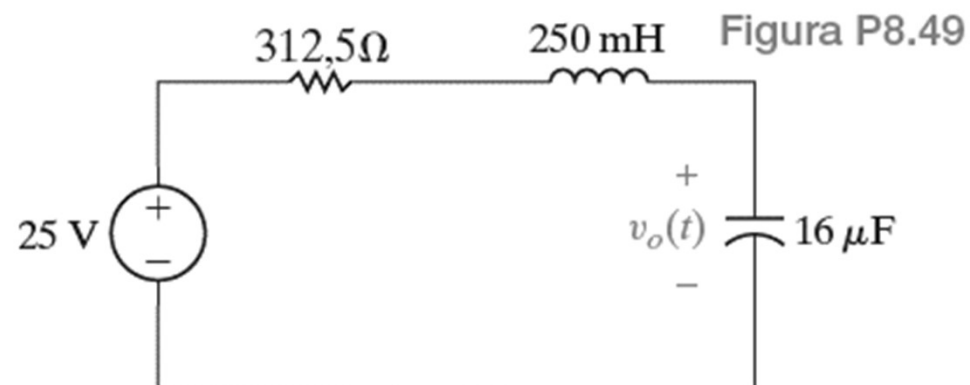ii) v_R ?

$$v_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$\rightarrow v_R(t) = 41,67 \cdot e^{-250 \cdot t} - 41,67 \cdot e^{-1000 \cdot t} \text{ V}$$





Exemplo: RLC Série Degrau


8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.

iii) v_L ?

$$v_L(t) = L \cdot \frac{d}{dt} i(t)$$

$$\rightarrow v_L(t) = 250 \times 10^{-3} \cdot \frac{d}{dt} (133,33 \cdot e^{-250t} - 133,33 \cdot e^{-1000t} \text{ mA})$$
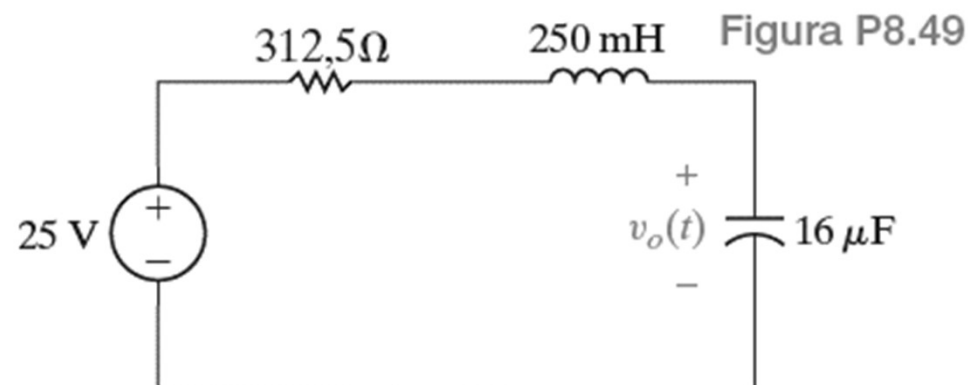
$$\rightarrow v_L(t) = -8,33 \cdot e^{-250t} + 33,33 \cdot e^{-1000t} \text{ V}$$





Exemplo: RLC Série Degrau


8.51 A energia inicial armazenada no circuito da Figura P8.49 é igual a zero. Determine $v_o(t)$ para $t \geq 0$.

iv) v_C ?

$$-25 + v_R(t) + v_L(t) + v_o(t) = 0$$

$$\rightarrow v_o(t) = 25 - (41,67 \cdot e^{-250 \cdot t} - 41,67 \cdot e^{-1000 \cdot t} \text{ V}) - (-8,33 \cdot e^{-250 \cdot t} + 33,33 \cdot e^{-1000 \cdot t})$$
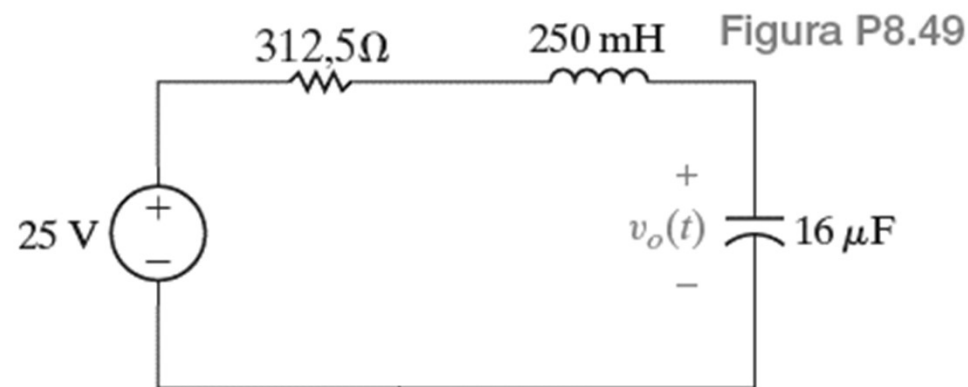
$$\rightarrow v_o(t) = 25 - 33,34 \cdot e^{-250 \cdot t} + 8,34 \cdot e^{-1000 \cdot t} \text{ V}$$





Exemplo: RLC Série Degrau

