



Circuito Resistivo Indutivo Capacitivo (RLC): Solução da EDOSO



Objetivos


- Equação característica:
 - Frequência de Neper;
 - Frequência natural de oscilação;
- Tipos de solução:
 - Superamortecida;
 - Criticamente amortecida;
 - Subamortecida;



Circuitos RLC: resumo da ópera


Circuito RLC Paralelo Natural
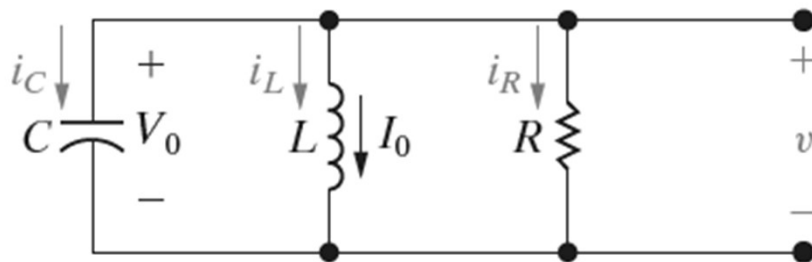
$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$




Circuito RLC Paralelo Forçado
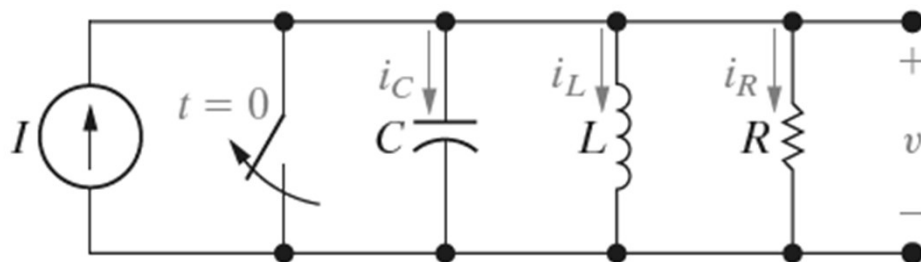
$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$




Circuito RLC Série Natural
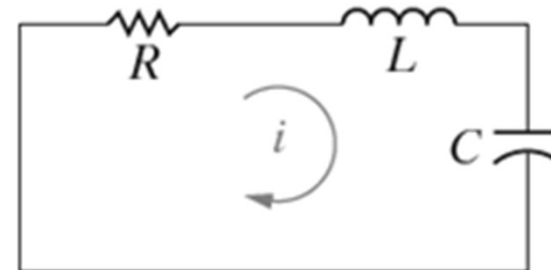
$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$



Circuito RLC Série Forçado
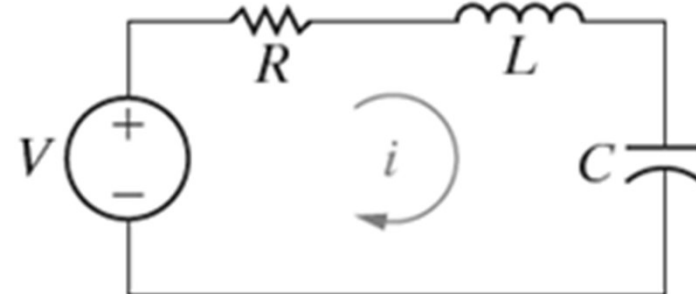
$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$





Circuito RLC – Soluções EDOSA

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$

$$s^2 + 2 \cdot \alpha \cdot s + \omega_0^2 = 0$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2 \cdot R \cdot C}$$

(Freq. de Neper)

e

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

(Freq. Natural
de Oscilação)

$$\alpha = \frac{R}{2 \cdot L}$$

(Freq. de Neper)

e

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

(Freq. Natural
de Oscilação)



Circuito RLC – Superamortecida

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \rightarrow \alpha^2 > \omega_0^2 \rightarrow s_1 \neq s_2 \in \mathbb{R}$$

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$

$$v(t) = A_1 \cdot e^{s_1 \cdot t} + A_2 \cdot e^{s_2 \cdot t}$$

$$\begin{cases} v(0+) = v_C(0) = A_1 + A_2 \\ \frac{dv(0)}{dt} = \frac{i_C(0+)}{C} = A_1 \cdot s_1 + A_2 \cdot s_2 \end{cases}$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$

$$i(t) = A_1 \cdot e^{s_1 \cdot t} + A_2 \cdot e^{s_2 \cdot t}$$

$$\begin{cases} i(0+) = i_L(0) = A_1 + A_2 \\ \frac{di(0)}{dt} = \frac{v_L(0+)}{L} = A_1 \cdot s_1 + A_2 \cdot s_2 \end{cases}$$




Circuito RLC – Superamortecida

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{LC} v(t) = 0$$

$$v(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t}$$
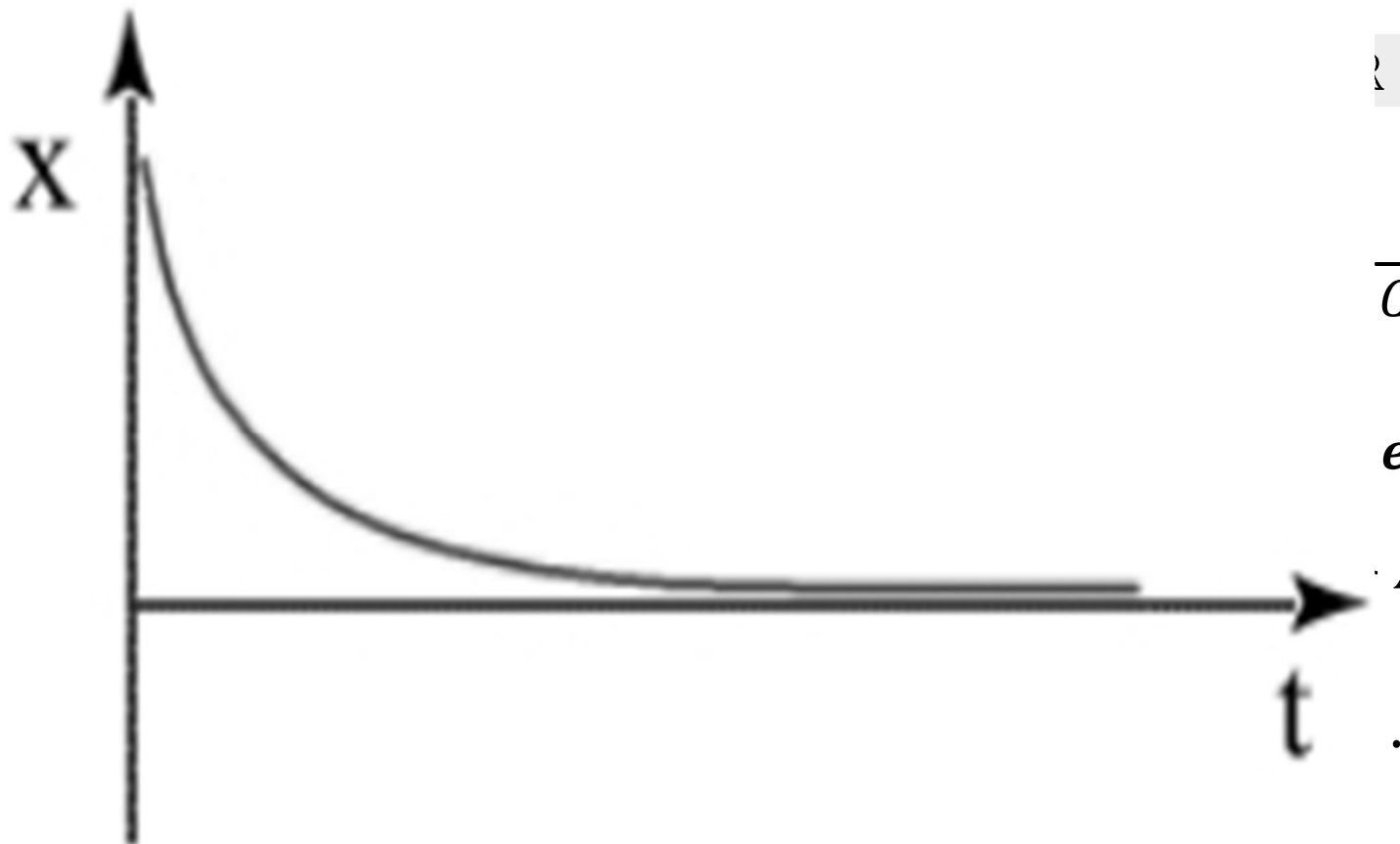
$$\begin{cases} v(0+) = v_0 \\ \frac{dv(0)}{dt} = -\frac{i_C(0)}{C} \end{cases}$$



$$\frac{1}{C} \cdot i(t) = 0$$

$$e^{s_2 \cdot t}$$

$$A_2$$

$$\cdot s_1 + A_2 \cdot s_2$$



Circuito RLC – Criticamente Amortecida

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \rightarrow \alpha^2 = \omega_0^2 \rightarrow s_1 = s_2 = -\alpha$$

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$

$$v(t) = [D_1 \cdot t + D_2] \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

$$\begin{cases} v(0+) = v_C(0) = D_2 \\ \frac{dv(0)}{dt} = \frac{i_C(0+)}{C} = D_1 - \alpha \cdot D_2 \end{cases}$$


$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$

$$i(t) = [D_1 \cdot t + D_2] \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

$$\begin{cases} i(0+) = i_L(0) = D_2 \\ \frac{di(0)}{dt} = \frac{v_L(0+)}{L} = D_1 - \alpha \cdot D_2 \end{cases}$$



Circuito RLC – Criticamente Amortecida

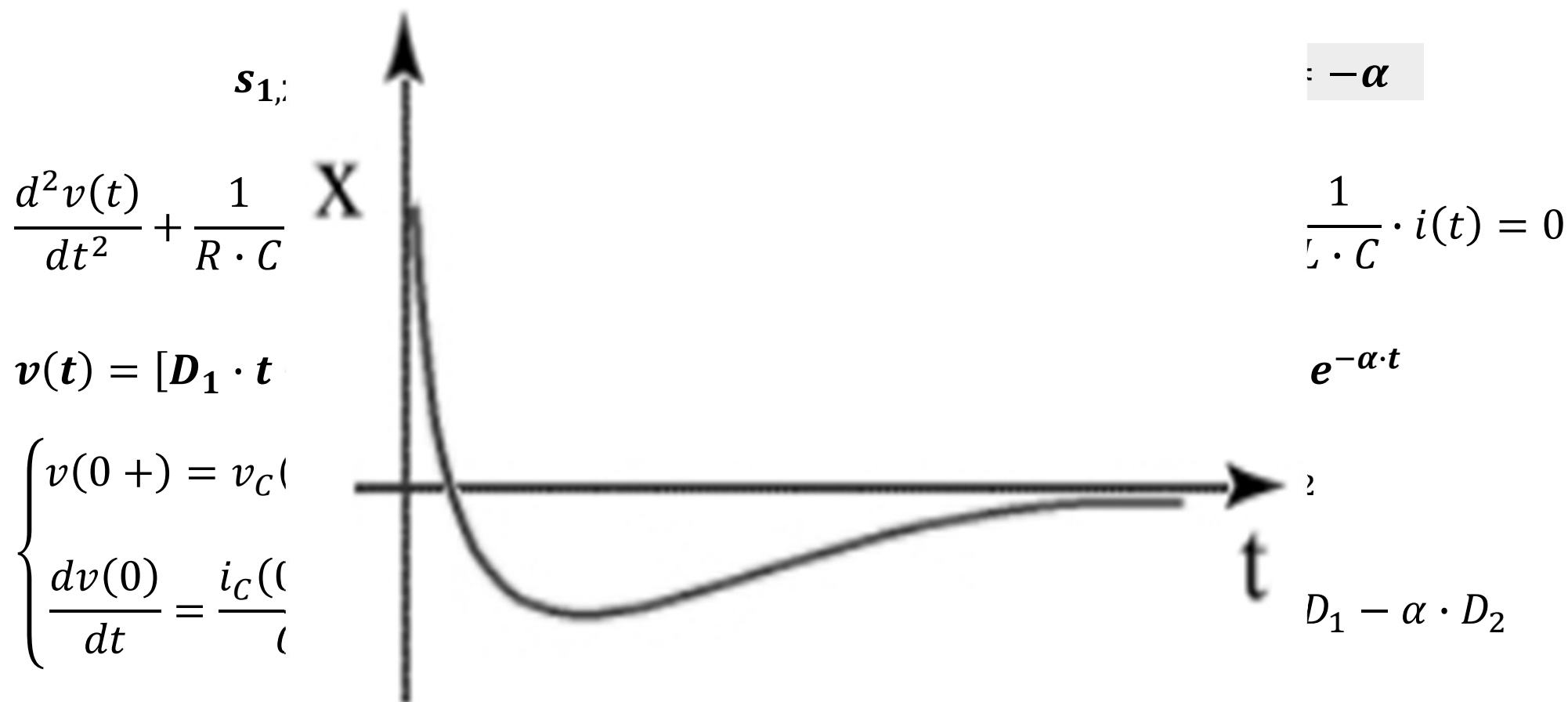



Circuito RLC – Subamortecida

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \rightarrow \alpha^2 < \omega_0^2 \rightarrow s_1 = \overline{s_2} \in \mathbb{C}$$

$$\frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot v(t) = 0$$

$$v(t) = [B_1 \cdot \cos(\omega_d \cdot t) + B_2 \cdot \text{sen}(\omega_d \cdot t)] \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \text{ (freq. angular amortecida)}$$

$$\begin{cases} v(0+) = v_C(0) = B_1 \\ \frac{dv(0)}{dt} = \frac{i_C(0+)}{C} = -\alpha \cdot B_1 + \omega_d \cdot B_2 \end{cases}$$



Circuito RLC – Subamortecida

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \rightarrow \alpha^2 < \omega_0^2 \rightarrow s_1 = \overline{s_2} \in \mathbb{C}$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot i(t) = 0$$

$$i(t) = [B_1 \cdot \cos(\omega_d \cdot t) + B_2 \cdot \text{sen}(\omega_d \cdot t)] \cdot e^{-\alpha \cdot t}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \text{ (freq. angular amortecida)}$$

$$\begin{cases} i(0+) = i_L(0) = B_1 \\ \frac{di(0)}{dt} = \frac{v_L(0+)}{L} = -\alpha \cdot B_1 + \omega_d \cdot B_2 \end{cases}$$



Circuito RLC – Subamortecida

