



Circuito Resistivo Indutivo (RL): Resposta Forçada



Objetivos


- Tipos de Degrau;
- Circuito RL Forçado Paralelo:
 - Corrente no indutor;
 - Corrente no resistor;
 - Tensão no circuito;
- Circuito RL Forçado Série:
 - Corrente no circuito;
 - Tensão no resistor;
 - Tensão no indutor;




Tipos de Degrau

- Há dois tipos de degraus que podem ser aplicados a um circuito RL de 1ª ordem: o degrau de tensão e o degrau de corrente;

Circuito RL Paralelo

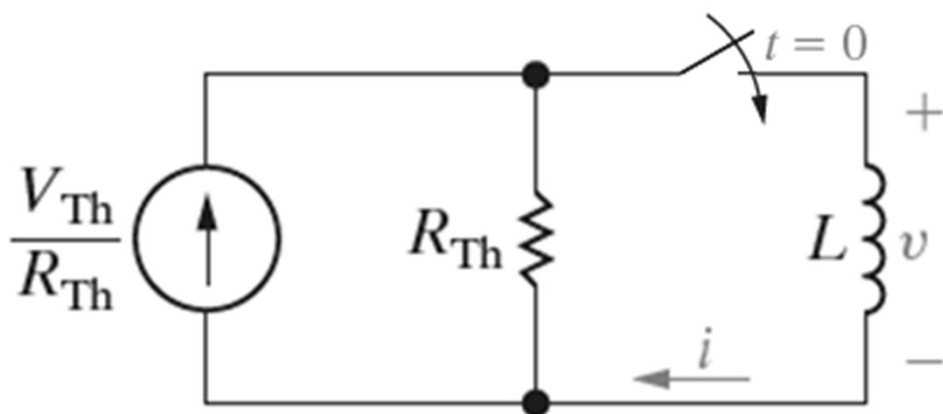


Circuito RL Série

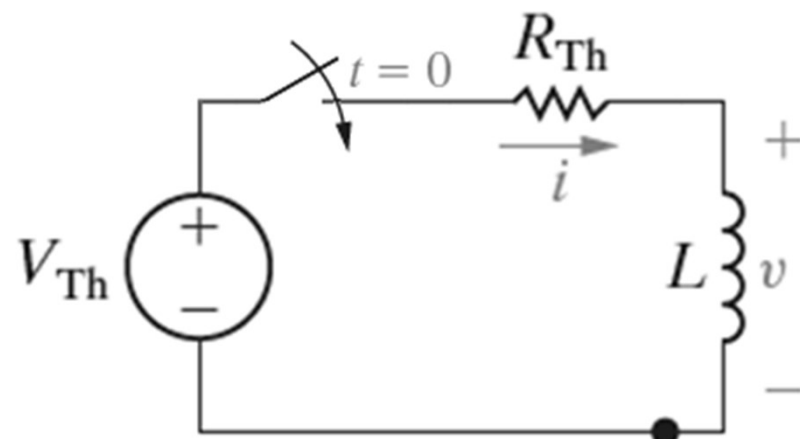



Circuito RL Paralelo

- Corrente no indutor:

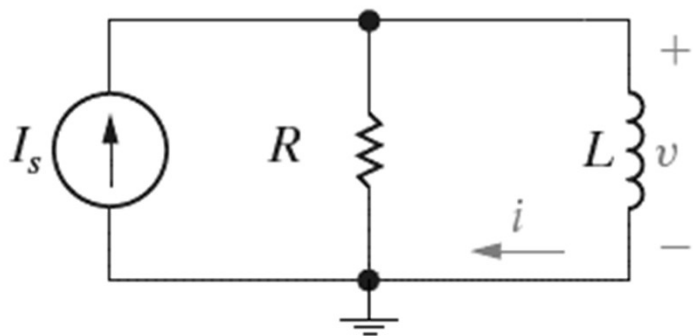

Aplicando correntes de malha para $t > 0$:

$$\rightarrow (i(t) - I_s) \cdot R + v(t) = 0$$

$$\rightarrow -I_s \cdot R + R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 0$$

$$\rightarrow \frac{di(t)}{dt} = \frac{I_s \cdot R - R \cdot i(t)}{L}$$

$$\rightarrow \frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L} \cdot (i(t) - I_s)$$

$$\rightarrow \frac{1}{i(t) - I_s} di(t) = -\frac{R}{L} dt$$

Integrando:

$$\int_{i(0)}^{i(t)} \frac{1}{x - I_s} dx = -\frac{R}{L} \cdot \int_0^t dy$$


$$\rightarrow \ln \left(\frac{i(t) - I_s}{i(0) - I_s} \right) = -\frac{R}{L} \cdot t$$

$$\rightarrow i(t) = [i(0) - I_s] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} + I_s$$



Circuito RL Paralelo

- Corrente no resistor:

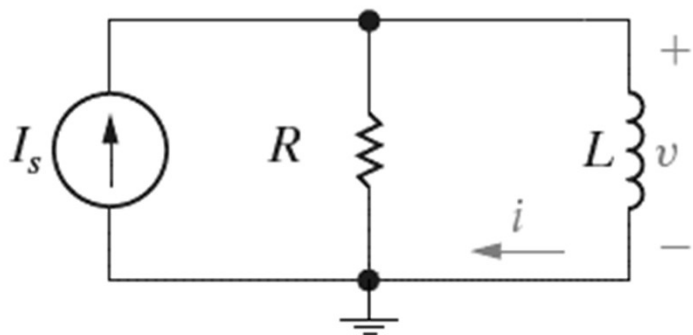

Pela Lei de Kirchhoff para correntes, a corrente em R para $t > 0$ é:


$$i_R(t) = I_s - i(t)$$

$$\rightarrow i_R(t) = [I_s - i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$



Circuito RL Paralelo

- Tensão no circuito:

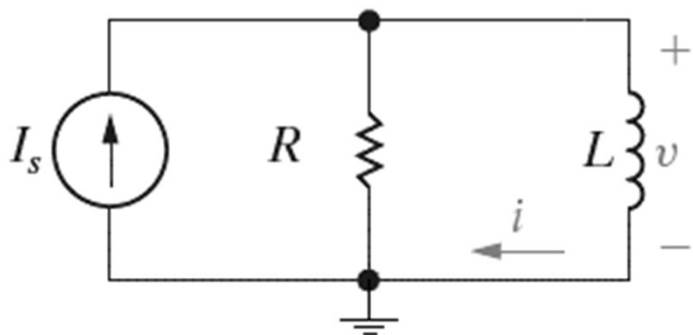

Pela Lei de Kirchhoff para correntes, a corrente em R para $t > 0$ é:

$$i_R(t) = I_s - i(t)$$

$$\rightarrow i_R(t) = [I_s - i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$

Naturalmente, a tensão no arranjo para $t > 0$ é:


$$v(t) = R \cdot i_R(t)$$

$$\rightarrow v(t) = R \cdot [I_s - i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$



Circuito RL Série

- Corrente no circuito:

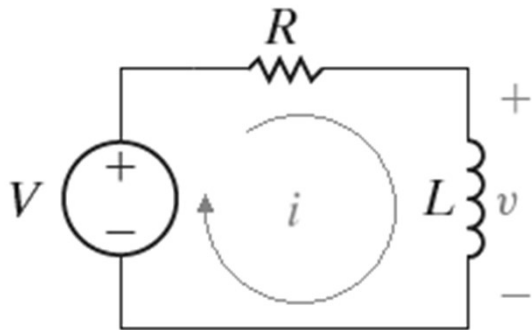

Aplicando correntes de malha para $t > 0$:

$$\rightarrow -V + i(t) \cdot R + v(t) = 0$$

$$\rightarrow -V + i(t) \cdot R + L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 0$$

$$\rightarrow L \cdot \frac{di(t)}{dt} = -(i(t) \cdot R - V)$$

$$\rightarrow \frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L} \cdot \left(i(t) - \frac{V}{R} \right)$$

$$\rightarrow \frac{1}{i(t) - \frac{V}{R}} di(t) = -\frac{R}{L} dt$$

Integrando:

$$\int_{i(0)}^{i(t)} \frac{1}{x - \frac{V}{R}} dx = -\frac{R}{L} \cdot \int_0^t dy$$


$$\rightarrow \ln \left(\frac{i(t) - \frac{V}{R}}{i(0) - \frac{V}{R}} \right) = -\frac{R}{L} \cdot t$$

$$\rightarrow i(t) = \left[i(0) - \frac{V}{R} \right] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} + \frac{V}{R}$$



Circuito RL Série

- Tensão no resistor:

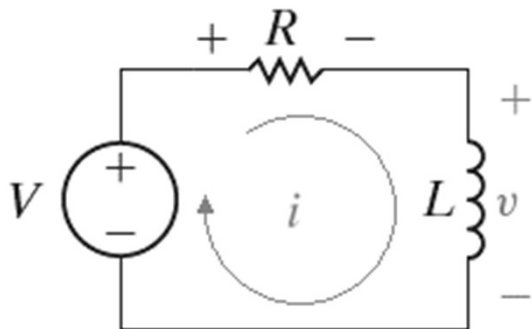

Pela Lei de Ohm, a tensão em R para $t > 0$ é:

$$v_R(t) = R \cdot i(t)$$


$$\rightarrow v_R(t) = R \cdot \left(\left[i(0) - \frac{V}{R} \right] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} + \frac{V}{R} \right)$$

$$\rightarrow \boxed{v_R(t) = V - [V - R \cdot i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}}$$



Circuito RL Série

- Tensão no indutor:

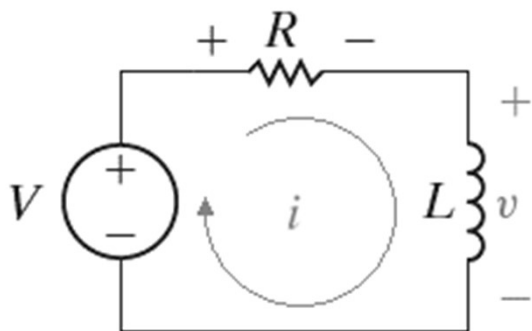

Pela Lei de Kirchhoff para tensões, a corrente no indutor para $t > 0$ é:

$$V = v_R(t) + v(t)$$


$$\rightarrow v(t) = V - v_R(t)$$

$$\rightarrow v(t) = V - \left(V - [V - R \cdot i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

$$\rightarrow \boxed{v(t) = [V - R \cdot i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L}t}}$$




Resumo da ópera

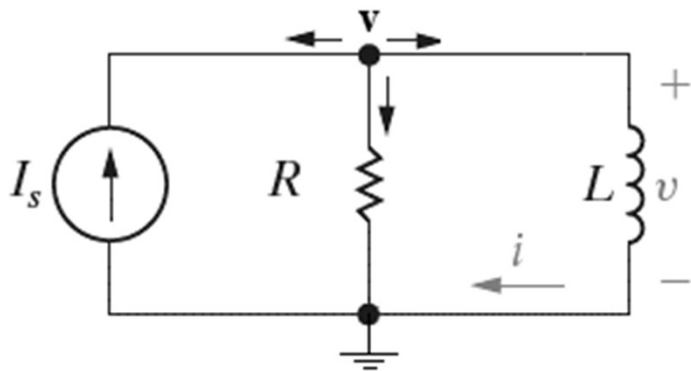

$$i(t) = [i(0) - I_s] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} + I_s$$

$$v(t) = R \cdot [I_s - i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$
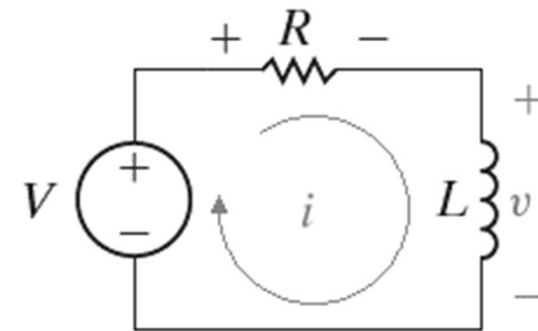
$$i_R(t) = [I_s - i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$



$$i(t) = \left[i(0) - \frac{V}{R} \right] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} + \frac{V}{R}$$

$$v(t) = [V - R \cdot i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$


$$v_R(t) = V - [V - R \cdot i(0)] \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$



Exemplo


7.5 Suponha que a chave no circuito mostrado na Figura 7.19 esteja na posição *a* por um longo tempo e, em $t = 0$, ela passe para a posição *b*. Determine (a) $i(0^+)$; (b) $v(0^+)$; (c) τ , $t > 0$; (d) $i(t)$, $t \geq 0$ e (e) $v(t)$, $t \geq 0^+$.

Figura 7.19

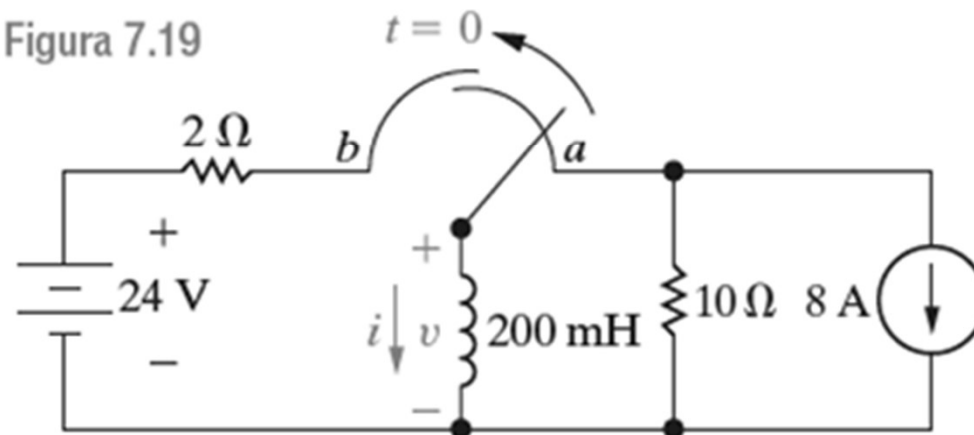



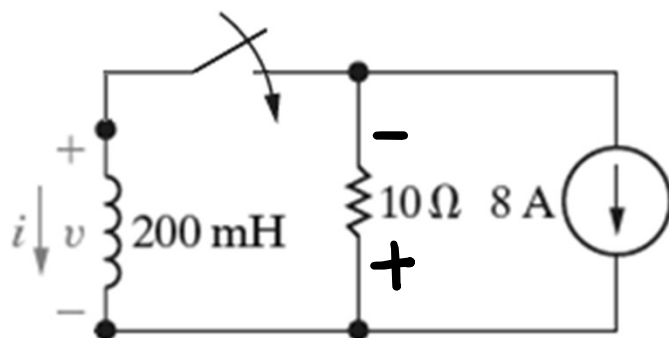Circuito 1: chave na posição 'a' e degrau de corrente



Antes da chave fechar:

$$i(0-) = 0 \rightarrow i(0+) = 0$$

Portanto, depois que a chave fecha:

$$v(0+) = -10 \cdot 8 \equiv -80V$$

A constante de tempo é dada por:

$$\tau = \frac{L}{R} \equiv 20ms$$

Pela dinâmica de transferência de corrente entre o resistor e o indutor, podemos afirmar que:

$$i_R(t) = 8 \cdot e^{-50 \cdot t} \text{ A}$$

Da LKC podemos concluir que:


$$8 + i(t) = i_R(t) \rightarrow i(t) = 8 \cdot e^{-50 \cdot t} - 8 \text{ A}$$

Naturalmente, a tensão $v(t)$ é dada por:

$$v(t) = -v_R(t) \cdot i_R(t) \rightarrow v(t) = -80 \cdot e^{-50 \cdot t} \text{ V}$$



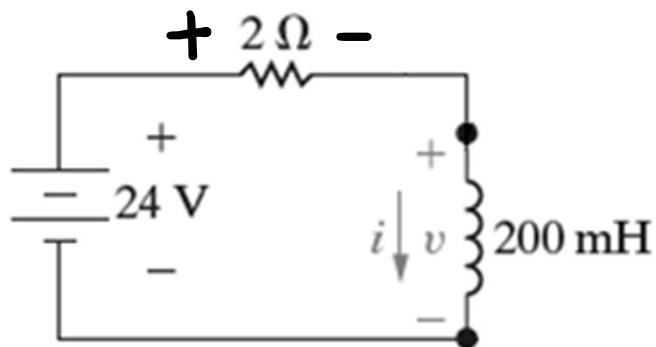Circuito 2: chave na posição 'b' e degrau de tensão



Do circuito anterior:

$$i(0-) = -8A \rightarrow i(0+) = -8A$$

A constante de tempo é dada por:

$$\tau = \frac{L}{R} \equiv 100ms$$

Portanto, imediatamente após a comutação da chave:

$$v_R(0+) = -8 \cdot 2 \equiv -16V$$

Por LKT:

$$-24 + v_R(0+) + v(0+) = 0$$

$$\rightarrow v(0+) = 24 - v_R(0+) \equiv 40V$$

Como no regime permanente a tensão no indutor deve se anular, podemos afirmar que:

$$v(t) = 40 \cdot e^{-10 \cdot t} A$$

Por LKT novamente:

$$-24 + v_R(t) + v(t) = 0$$

$$\rightarrow v_R(t) = 24 - v(t) \equiv 24 - 40 \cdot e^{-10 \cdot t} V$$

Finalmente:

$$i(t) = v_R(t)/R \rightarrow i(t) = 12 - 20 \cdot e^{-10 \cdot t} A$$